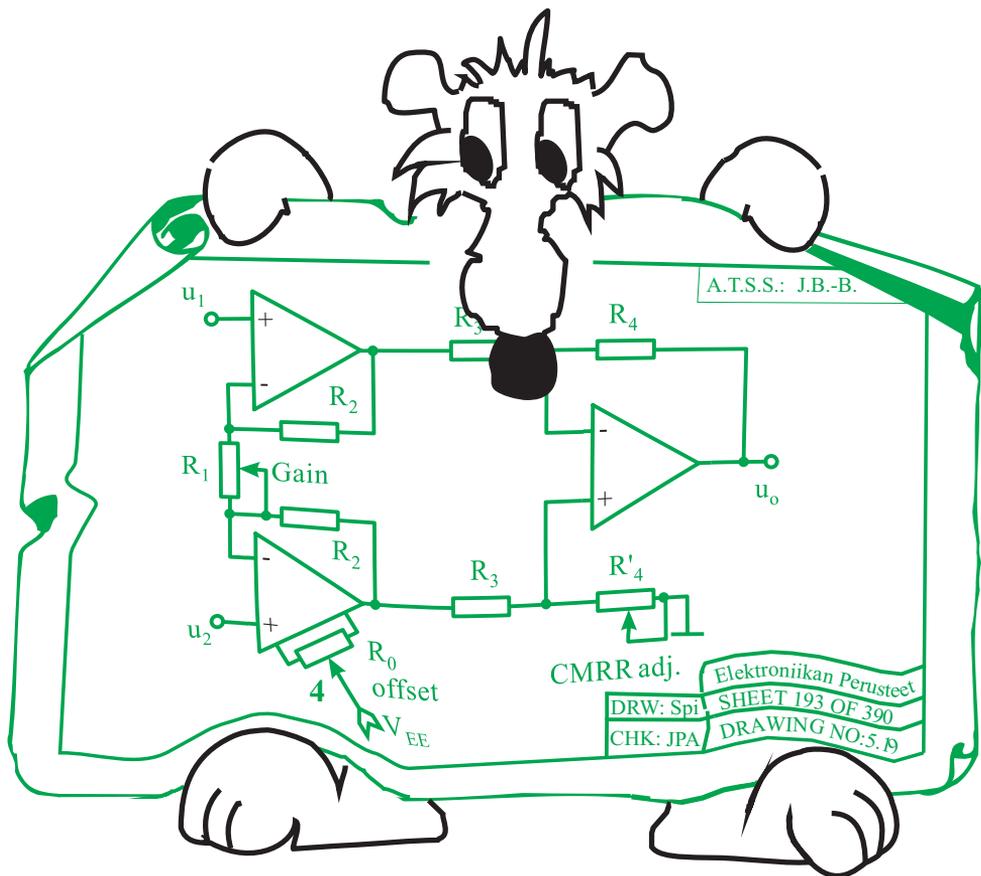


# ELEKTRONIIKAN PERUSTEET

Juha Aaltonen  
Seppo Kousa  
Jyrki Stor-Pellinen



# Sisällys

<b>1 Johdanto</b> .....	<b>1</b>
1.1 Merkinnot .....	1
1.2 Signaalit ja aaltomuodot .....	2
1.2.1 Desibeliasteikko .....	5
1.3 Perussuureet .....	5
1.4 Vastus .....	6
1.5 Jännite- ja virtalähteet .....	7
1.5.1 Théveninin ja Nortonin vastinpiirit .....	8
1.6 Virtapiirien laskeminen .....	11
1.7 Tehonsiirto .....	12
1.8 Vaihtosignaalit .....	14
1.9 Kondensaattori .....	16
1.10 RC –piirit, kondensaattorin varaaminen ja purkaminen ...	17
1.11 Kela .....	19
1.12 Impedanssi ja kompleksiesitys .....	21
1.13 Derivaattori .....	24
1.14 Integraattori .....	26
1.15 Suodattimet .....	27
1.16 Boden kuvaaja .....	33
1.17 LC-suodattimet .....	34
1.17.1 Suodattimen siirtofunktio* .....	35
1.18 Reaalikomponentit* .....	38
1.18.1 Vastukset .....	38
1.18.2 Kondensaattorit .....	43
1.18.3 Kelat .....	47
<b>2 Puoliyohteet</b> .....	<b>49</b>
2.1 Fysikaaliset perusteet* .....	49
2.2 Diodi .....	50
2.3 Diodin ideaalimalli .....	55
2.3.1 Käytännön diodi* .....	56
2.4 Diodikytkentöjä .....	58
2.5 Zenerdiodi .....	64
2.6 Schottkydiodi .....	66
2.7 Tunnelidiodi .....	67
2.8 Kapasitanssidiodi .....	68
2.9 Tyristori .....	68
2.10 Triakki .....	69
2.11 Optokomponentit .....	70

2.11.1	Fotodiodi	70
2.11.2	pin -diodi	72
2.11.3	Fototransistori	73
2.11.4	Valodiodi	73
2.11.5	Puolijohdelaser	76
2.11.6	Optoerottimet ja -haarukat	77
2.12	Käytännön teholähde	78
2.12.1	Sähköturvallisuus	78
2.12.2	Suodatetun tasajännitteen vaihtelu - rippeli	78
2.12.3	Reguloitu teholähde	81
2.12.4	Jäähdytys-elementit	83
2.12.5	Hakkuriteholähde	84
<b>3</b>	<b>Bipolaaritransistorit</b>	<b>85</b>
3.1	Toimintaperiaate	85
3.1.1	Vahvistus	86
3.2	Transistorin perusmalli	87
3.2.1	Transistorin liitokset	88
3.3	Transistorin toiminta-alueet	90
3.3.1	Transistori kytkimenä	91
3.3.2	Transistori vahvistimena	92
3.4	Peruskytkennät	93
3.4.1	Yhteisemitterikytkentä	93
3.4.2	Yhteiskollektorikytkentä - emitteriseuraja	94
3.4.3	Yhteiskantakytkentä	94
3.5	Transistorivahvistimen biasointi	95
3.5.1	DC-kuormitus-suora	96
3.5.2	AC-kuormitus-suora	99
3.6	Nelinapapiiri	100
3.6.1	h- parametrit	100
3.6.2	Y-, z- ja s-parametrit*	103
3.6.3	h-parametrit ominaiskäyrästä	104
3.6.4	Parametrien riippuvuus lämpötilasta ja virroista*	106
3.6.5	Ebers-Moll malli	106
3.6.6	Hybridi- $\pi$ malli	107
3.7	Yhteisemitterivahvistin	108
3.7.1	Kynnysjännitteen lämpötilariippuvuus	108
3.7.2	Virranvahvistuskertoimen muutos	108
3.7.3	Biasointi	109
3.7.4	Vahvistus	112

3.7.5 Sisäänmeno- ja ulostuloimpedanssit	116
3.7.6 Alarajataajuus	117
3.8 Emitteriseuraaja	119
3.8.1 Vahvistus	120
3.8.2 Sisäänmeno- ja ulostuloimpedanssi	120
3.8.3 Alarajataajuus	121
3.9 Transistorin reaalityppi*	121
3.10 Moniasteiset vahvistimet*	123
3.10.1 Kapasitiivinen kytkentä	124
3.10.2 Suora kytkentä	125
3.10.3 Induktiivinen kytkentä	126
3.11 Erotusvahvistin	129
3.12 Takaisinkytkentä	132
3.12.1 Takaisinkytketyn vahvistimen perusrakenne	133
3.13 Virtapeilit	134
3.14 Tehoasteet	138
3.14.1 Luokitus	138
3.14.2 Darlington	142
<b>4 Kanavatransistorit</b>	<b>145</b>
4.1 Toimintaperiaate	145
4.1.1 JFET	145
4.1.2 IGFET	150
4.2 Kanavatransistorin perusmalli	155
4.2.1 JFET	155
4.2.2 MOSFET	156
4.2.3 Kanavanpituuden modulaatio*	158
4.3 Kanavatransistorit kytkimenä	159
4.4 Kanavatransistorit vahvistimena	160
4.5 Kanavatransistorin biasointi	160
4.6 Yhteislähddevahvistin ja lähdeseuraja	162
4.6.1 Alarajataajuus	165
4.6.2 Kanavatransistorin reaalityppi*	166
4.7 MOSFET -kytkentöjä	167
4.7.1 Erotusvahvistin	168
4.7.2 Virtapeilit	168
4.7.3 Analogiakytkimet	169
4.7.4 CMOS -kytkentä	170
4.8 MOSFET:ien erikoisominaisuudet	171
4.9 Kanava- ja bipolaaritransistorien vertailua	173

<b>5 Operaatiovahvistimet</b> .....	<b>175</b>
5.1 Ideaalimalli .....	175
5.2 Operaatiovahvistinkytkennät .....	176
5.2.1 Kääntävä vahvistin .....	176
5.2.2 Ei-kääntävä vahvistin .....	178
5.2.3 Jänniteseuraaja .....	178
5.2.4 Summaaaja .....	179
5.2.5 Erotusvahvistin .....	180
5.3 Käytännön operaatiovahvistin .....	181
5.3.1 Kaistanleveys .....	183
5.3.2 Ulostulon vaihesiirto .....	183
5.3.3 Käyttöjännitteet .....	184
5.3.4 Operaatiovahvistimen rakenne* .....	185
5.3.5 Kompensointi* .....	186
5.3.6 Kohina* .....	188
5.4 Tavanomaisia operaatiovahvistinkytkentöjä .....	190
5.4.1 Yksipuolinen käyttöjännite .....	190
5.4.2 Instrumentointivahvistin .....	191
5.4.3 Aktiivinen tasasuuntaaja .....	194
5.4.4 Huippuarvonilmaisimien .....	196
5.4.5 Logaritminen vahvistin* .....	197
5.4.6 Ulostulon virrankesto .....	199
5.5 Komparaattorit .....	200
5.6 Aktiivisuotimet .....	202
<b>6 Vahvistinpiirien sovelluksia*</b> .....	<b>213</b>
6.1 Oskillaattorit .....	213
6.1.1 Oskillaatioehto .....	213
6.1.2 Vaihesiirto-oskillaattori .....	214
6.1.3 Wienin siltaoskillaattori .....	215
6.1.4 LC-oskillaattorit .....	216
6.1.5 Kideoskillaattorit .....	217
6.1.6 Relaksaatio-oskillaattorit .....	219
6.2 Viritetty vahvistin .....	221
6.3 Tehovahvistimet .....	222
6.4 Radiolähettimet ja -vastaanottimet .....	224
6.4.1 Tiedonsiirto radioaalloilla .....	224
6.4.2 Esimerkkejä lähetin- ja vastaanotinkytkennöistä .....	225
6.5 Jänniteregulaattori .....	227
6.6 Fotodiodivahvistin .....	228

<b>7</b>	<b>Digitaalielektroniikka</b>	<b>231</b>
7.1	Lukujärjestelmät	231
7.1.1	Binaari- ja heksadesimaaliluvut	231
7.1.2	BCD	234
7.1.3	Gray	234
7.1.4	Negatiiviset luvut	235
7.1.5	Liukuluvut	235
7.2	Loogiset yhtälöt	236
7.2.1	Boolen algebra	236
7.3	Perusportit	238
7.4	Piiriperheet	239
7.4.1	TTL	241
7.4.2	CMOS	242
7.4.3	ECL	242
7.5	Digitaalipiirien käytöstä	243
7.5.1	Sisäänmeno	243
7.5.2	Ulostulo	244
7.5.3	Tehonkulutus	245
7.5.4	Nopeus	246
7.5.5	Piirivalikoima	246
7.6	Loogisten yhtälöiden yksinkertaistaminen	249
7.6.1	Karnaugh'n kartta	250
7.7	Dekooderit, enkooderit ja (de)multiplexerit	252
7.8	Kiikut, laskurit ja siirtorekisterit	255
7.9	Muut loogiset piirit	262
7.10	Ohjelmoitava logiikka	263
<b>8</b>	<b>Digitaalinen - ja analogiaelektroniikan rajapinta</b>	<b>265</b>
8.1	Datamuuntimet	265
8.1.1	Määritelmiä	267
8.1.2	DA-muuntimet*	269
8.1.3	AD-muuntimet*	270
8.2	PLL - vaihelukkopiirit	276
8.3	Ajastimet	278
8.4	SC -suodattimet*	281
<b>9</b>	<b>Proessorit ja oheislaitteet*</b>	<b>285</b>
9.1	Näytöt ja näppäimistö	285
9.1.1	7-segmenttinäyttö	285
9.1.2	LC-näytöt	286
9.1.3	Näppäimistö	288

---

9.2 Muisti .....	289
9.3 Mikrokontrollerit .....	290
9.3.1 PIC .....	290
9.3.2 AVR .....	297
9.3.3 Motorola 68HC11 .....	299
9.4 DSP - digitaalinen signaaliprosessori .....	300
9.5 PC .....	301
9.5.1 Sarjaportti .....	304
<b>10 Laitteiden valmistaminen*</b> .....	<b>309</b>
10.1 Tavoitteiden määrittely .....	310
10.2 Tuotantomäärän arviointi .....	310
10.2.1 Kotelomateriaalin valinta .....	311
10.2.2 IP- JA IK-kotelointiluokitus .....	312
10.2.3 Kotelovalinta ja sähköturvallisuus .....	313
10.3 Käyttöliittymän suunnittelu .....	314
10.4 Piirilevyn rajaus .....	315
10.5 Laitteen kytkennän suunnittelu .....	315
10.6 Piirilevyn toteutus .....	316
10.6.1 Häiriöiden kytkeytyminen .....	317
10.7 Piirilevyn valmistus .....	321
10.8 Piirilevyn kokoaminen .....	323
10.8.1 Tavanomaisia virheitä .....	323
10.9 Laitekotelon rei'itys .....	324
10.10 Laitteen kokoaminen .....	325
10.11 Laitteen koestus .....	325
 <b>Liitteet</b>	
A Suureet ja merkinnät	
B Piirikaaviot	
C Fouriersarjat	
D h-parametrit	
E Mittauslaitteiden käytöstä	
F Elektroniset mittaukset	